Relais 6955

Le relais 6955 est un inverseur bipolaire dont les contacts sont prévus pour une charge maximum de 25 V/3 A. Il peut être manœvré soit électromagnetiquement, il peut être dans toutes les positions et il est insensible aux vibrations (Fig. 1).
La Fig. 2 et Fig. 3 montre le cablage intérieur. La commande se fait par les bornes 1, 2 et 3 au moyen d'un courant alternatif de **10 à 16 V.** La consommation est de **0,03 A.** Etant donné la faible consommation de courant, les bobinages ne se détériorent pas, même s'ils restent longtemps sous tension.
Les raccordements des contacts de commutation sont divisés ex deux groupes de trois, respectivement désignés par les chiffres de 1 à 3. Pour commander les relais, il convient d'utiliser les articles 6900/02/07, 6920/22/27, 6402/6425/6432/6435/9115/9425 et le module récepteur 6850.
Exemples de raccordement en HO:
La Fig. 4 montre le cablage d'un bloc automatique avec signaux lumineux. En prévoyant 3 relais 6955 on peut faire rouler 2 trains en même temps sur une même voie. Les feux de signaux sont inversés par les bornes 1 et 3 **à gauche,** tandis que le bornes 2 et 3 **à droit** mettent la voie sous tension en concordance avec la couleur de signal.
Exemples de raccordement en HO et N:
La Fig. 5 est semblable à la Fig. 4. Toutefois on utilise ici des contacts 6425/6435 ou 9115/9425.
La Fig. 6 montre le raccordement au module récepteur digital 6852. Veuillez raccorder les câbles comme indiqué en Fig. 6. Le module récepteur permet de raccorder jusqu'à 4 signaux lumineux.
La Fig. 7 montre un schéma de raccordement en liaison avec la celluie redresseuse 6950. Cet ensemble permet des manœvres de triage automatiques.
Fig. 8 Protection contra la prise écharpe lors du passage sur une double traversée-jonction.
Fig. 9 Cablage simplifié pour la circulation dans une boucle.

Schakelrelais 6955

Het schakelrelais 6955 is een tweepolige schakelar voor max **25 V/3 A** schakelbalasting, dat electromagnetisch gesteld kan worden. Het is onafhangelijk van de ligging en schokvrij (Fig 1).
De schakeling van het relais toont **Fig. 2 en Fig. 3.** De aandrijving geschiedt via de klemmen 1, 2 en 3 met **10 – 16 V** wisselstrom. De stroomafname bedraagt **0,03 A.** Vanwege de geringe stroomafname is het verbranden van de magnetspoelen ook bij voortdurend gebruikt, onmogelijk. De aansluitingen voor de schakelkontakten zijn twee groepen van 3, met cijfers 1–3 gekenmerkt.
Voor de bediening van het relais, zijn de stelpunten 6900/02/07/6920/22/27, evenals de schakelkontakten 6402/6432/6425/6435/9425 en de digitale ontvangerbouwsteen 6850 geschikt.
Aansluitvorbeelden voor HO-Spoor:
Fig. 4 toont een automatisch bestuurd baanvak met lichtsignalen. Bij gebruik van 3 schakelrelais 6955 maakt zij een gelijktijdige onafhangelijke besturing van 2 treinen mogelijk. Over de klemmen 1 en 3 **links** worden telkens de lichtsignalen omgeschakeld, terwijl over de klemmen 2 en 3 **rechts** overeenkomstig de signaalstand de rijstrom in de baanvakken wordt an- of uitgeschakeld.
Aansluitvoorbelden voor HO en N:
Fig. 5 is hetzelfde als Fig. 4. Hier worden schakelkontakten 6425/6435 en 9115/9425 gebruikt.
Fig. 6 laat de aansluiting aan de digitale ontvangerbouwsteen zien. De draden overeenkomstig Fig. 6 aansluiten. Via de digital-ontvangerbouwsteen kunnen maximaal 4 lichtseinen worden angesloten.
Fig. 7 toont een schakeling samen met de gelijkrichter 6950. Op deze wijze kunnen automatische rangeerbewegingen uitgevoerd worden.
Fig. 8 toont een veiligschakeling tegen zijwaarts inrijden bij gebruik van een dubbelkruiswissel.
Fig. 9 toont eenvoudige keerlusschakeling.

Skifterelæ 6955

Skifterelæt 6955 er en to-polet omskifter med en max belastning på **25 V/3 A** som kan betjenes elektrisk, og er vibrationssikker.
Fig. 2 og 3 viser omskiftningen. Klemmerne tilsluttes **10–16 V.** Driftstrøm **0,03 A.** På grund af den lave spænding er det umligt at overphede spolen. Tilslutningen til skiftekontakterne er to tre-delte grupper, hver med betegnelserne 1–3. Følgende artikler er egnede til betjening af relærne: 6900/02/07, 6920/22/27, 6402/6425/6432/6435/9115/9425 og modtagerenheden 6850.
Tilslutningseksempel HO:
Fig. 4 viser en automatisk blokstrækning med lyssignal. Ved at anvende 3 relæer 6955 er det muligt at køre uafhængigt med to tog. Lyssignalerne skiftes over klemmerne 1 og 3 til **venstre,** mens signalstillingen for kørestrømmen bliver fra-eller tilkoblet over klemmerne 2 og 3 **på højre** side.
Tilslutningseksempel HO og N:
Fig. 5 svarer til Fig. 4. Her anvendes skiftekontakter 6425/6435 og 9115/9425.
Fig. 6 viser tilslutningen til den digitale modtager 6852. Ledningen tilsluttes som på Fig. 6. Over hver modtagerenhed kan der tilsluttes max 4 lyssignaler.
Fig. 7 viser tilslutning med ensretter 6950. Med denne kan der udføres automatisk rangering.
Fig. 8 viser en tilslutning som beskytter imod sammenstød ved hjælp af et doppelt-krydsskift.
Fig. 9 viser en enkel tilslutning af envendesløjfe, hvor skiftene betjenes uafhængig af relæer.

Relè 6955

Il relè 6955 è un commutatore bipolare per **25 V/3 A** massimo, per la manovra elettromagnetica. Può venire installato ovungque e non è per niente sensibile alle scosse. Lo schema del relè è illustrato in **Fig. 2 e Fig. 3.** L'alimentazione con corrente alternata **10–16 V** va fatta attraverso i morsetti 1, 2 e 3. Essendo l'assorbimento del relè di sole **0,03 A,** è practicamente impossibile danneggiare le bobine del magnete anche con inserzione prolungata.
Per il collegamento dei contatti di commutazione sono disponibili due gruppi, contrassegnati con i numeri 1–3.
I collegamenti per i contatti a due vie sono due gruppi tripli, ognuno contrassegnato dai numeri 1–3. Gli articoli idonei all'azionamento del relè sono 6900/02/07, 6920/22/27, 6402/6425/6432/9115/9425 e il modulo di ricezione 6850.
Esempi di connessioni per scartamento HO:
La Fig. 4 illustra una manovra automatica di una **sezione di blocco munita di segnale luminoso.** E' così dimostrato che, impiegando 3 relè 6955, è possibile realizzare contemporaneamente e indipendentemente il traffico di 2 treni. Attraverso i morsetti 1 e 3 **a sinistra** i segnali luminosi vengono alternativamente commutati, mentre attraverso i morsetti 2 e 3 **a destra,** in sincronismo con la posizione dei segnali, la corrente di trazione nella sezione di blocco viene inserita o disinserita.
Esempi di connesioni per scartamenti HO e N:
La Fig. 5 corrisponde alla Fig. 4, con la differenza che vengono usati rispettivamente i dispositivi di contatto 6425/6435 e 9115/9425.
La Fig. 6 mostra il collegamento al modulo di ricezione digitale 6852. Collegare i cavi come mostrato in Fig. 6. Il modulo di ricezione consente di collegare fino a 4 segnali luminosi.
La Fig. 7 illustra uno schema completo di raddrizzatore di linea 6950, col quale è possibile realizzare operazione di manovre automatiche.
Fig. 8 illustra il caso di una protezione contro l'investimento di fianco, impiegando un doppio scambio inglese.
Fig. 9 rappresenta una »rachetta« semplice.

21/6955-0102

BETRIEBSANLEITUNG

Operating Instructions • Instructions de service • Handleiding • Vejledning • Istruzione per la manutenzione

FLEISCHMANN

Schaltrelais 6955

GEBR. FLEISCHMANN GMBH & CO. KG
D-91560 Heilsbronn, Germany
www.fleischmann.de

16 V~

Fig. 1



Das **Schaltrelais 6955** ist ein zweipoliger Umschalter für **max. 25 V/3 A Kontaktbelastung,** der elektromagnetisch betätigt werden kann. Es ist **lageunabhängig** und **erschütterungsfest.**

	6400	6430	9400	Stromeinspeisung
	6401	6431	9401	Stromeinspeisung
	6402	6432	—	Schaltkontakt
	6403	6433	9403	Isolierschienenverbinder
	6425	6435	9425	Schaltkontakt
	6226	—	9225	Licht-Hauptsignal
1 2 3 6955	6955	—	—	Relais


Die Artikelnummern **6...** beziehen sich auf Spur HO.
Die Artikelnummern **9...** beziehen sich auf Spur N.

Fig. 2




Die Schaltung des Relais zeigen **Fig. 2 und Fig. 3.** Der Antrieb erfolgt über die Klemmen mit **10–16 V** Wechselspannung. Die Stromaufnahme beträgt **0,03 A.** Aufgrund der geringen Stromaufnahme ist ein Verschmoren der Magnetspulen auch bei Dauerbelastung unmöglich.

Fig. 3

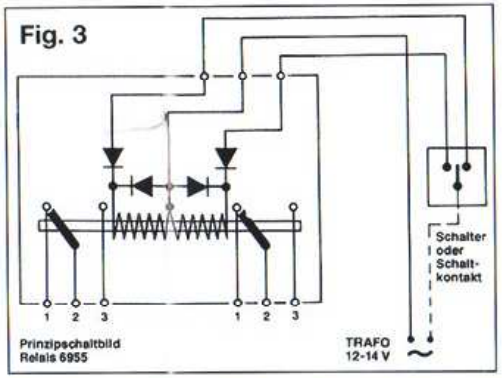

Die Anschlüsse für die Umschaltkontakte sind zwei Dreiergruppen, jeweils mit den Ziffern 1–3 bezeichnet. Zur Betätigung des Relais sind die Artikel 6900/02/07 6920/22/27, die Schaltkontakte 6402/6432/6425/6435/9115/9425 sowie der Empfängerbaustein 6852 geeignet.


Fig. 4

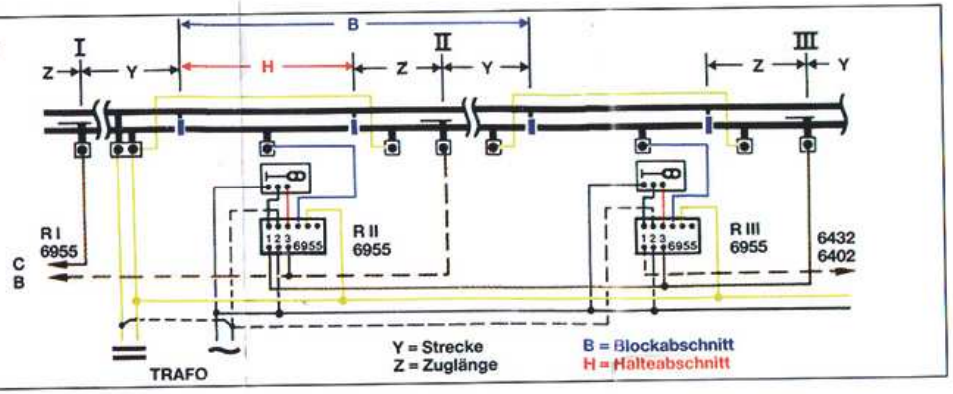

Anschlussbeispiel HO

Fig. 4 zeigt eine automatisch gesteuerte **Blockstrecke mit Lichtsignalen.** Sie ermöglicht bei Verwendung von 3 Schaltrelais 6955 einen gleichzeitigen, unabhängigen Betrieb von 2 Zügen.
Über die Klemmen 1 und 3 **links** werden jeweils die Lichtsignale umgeschaltet, während über die Klemmen 2 und 3 **rechts** entsprechend der Signalstellung der Fahrstrom in den Blockstrecken zu- oder abgeschaltet wird.

Fig. 5

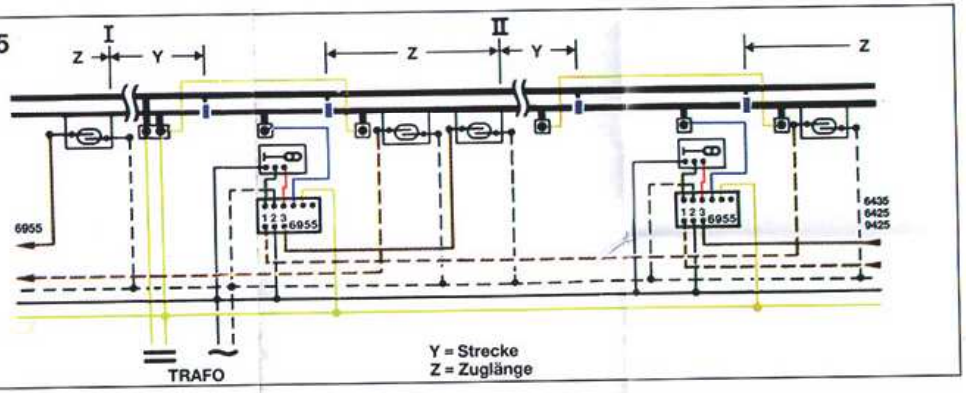

Anschlussbeispiel HO und N
Fig. 5 entspricht Fig. 4. Es werden hier Schaltkontakte 6425/6435 bzw. 9115/9425 verwendet.

Fig. 6

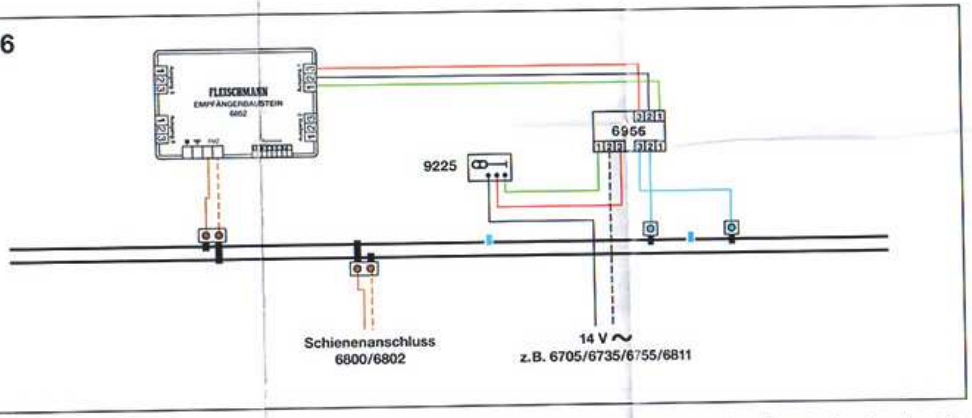


Fig. 6 zeigt den Anschluss an den digitalen Empfängerbaustein 6852. Die Kabel bitte entsprechend Fig. 6 anschließen. Über den Empfängerbaustein können bis zu 4 Lichtsignale angeschlossen werden.

Fig. 7

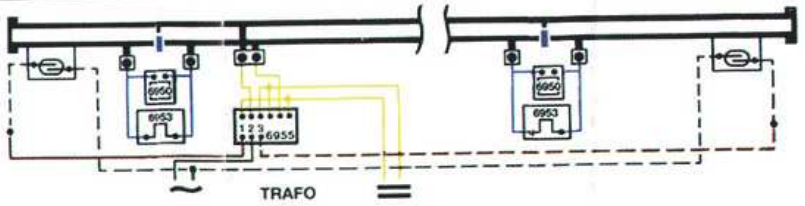


Fig. 8

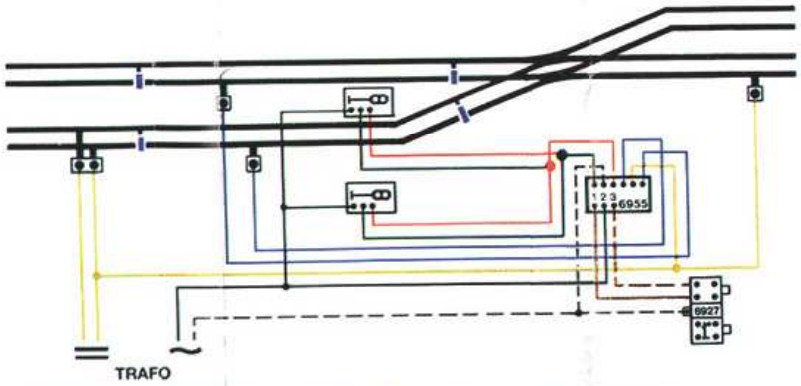


Fig. 9

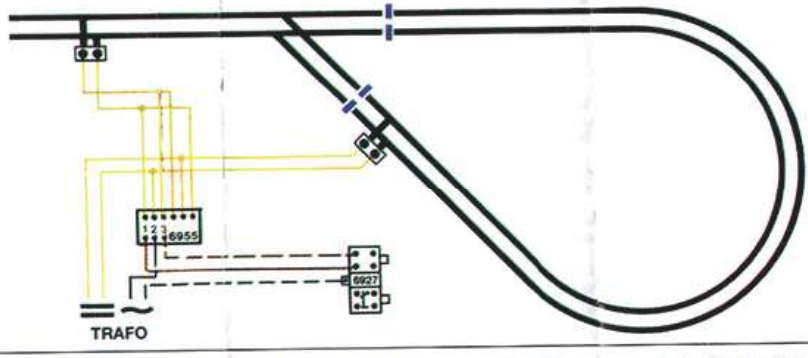


Fig. 7 zeigt eine Schaltung mit dem Gleichrichter 6950. Mit ihr können automatische Rangierbewegungen durchgeführt werden.
Fig. 8 zeigt eine **Schutzschaltung gegen Flankenfahrt** bei Verwendung einer Doppelten Kreuzungsweiche.
Fig. 9 stellt eine **einfache Kehrschleifenschaltung** dar, wobei die Weiche unabhängig vom Relais betätigt wird.

Relay 6955

Relay 6955 is a double-pole reverse switch for a maximum of 25 V/3 A which can be operated electromagnetically. It can be used in any position and not easily broken.
Fig. 2 and Fig. 3 show the hook-up for the relay. It is operated on **10 to 16 V AC** via clips 1, 2 and 3 and draws **0,03 A.** Because of this low amperage, the coils cannot burn out, even if the power is accidentally left on.
The contacts for the changeover switching are in two groups of three, each numbered 1–3. To operate the relay, we recommend any of the articles 6900/02/07, 6920/22/27, 6402/6425/6432/6435/9115/9425 as well as the digital receiver module 6850.
Hook-ups for HO track:
Fig. 4 shows an automatically controlled block protected with light signals. This enables you to operate two trains at once independently, with the aid of three relays 6955. Clips 1 and 3 **left** always control the signal-light aspect while 2 and 3 **right** turn the motive power on and off in accordance with the signal aspect.
Hook-ups for HO and N gauges:
Fig. 5 corresponds to figure 4. Here contact trippers 6425/6435 oder 9115/9425 are used.
Fig. 6 shows the wiring diagram for the digital receiver module 6852. Please connect up the wires as shown in Fig. 6. Up to 4 colour light signals can be connected up to the receiver module.
Fig. 7 shows a hook-up in connection with rectifier 6950. This permits automatic shunting operating.
Fig. 8 shows how to protect a double-slip switch against collisions.
Fig. 9 shows a simple reversing loop.